

时序电路

时序电路

任意时刻的输出不仅取决于当时的输入信号，而且还取决于电路原来的状态，或者说，还与以前的输入有关。

时序电路特点：

1. 通常包含组合电路和存储电路，存储电路必不可少
2. 存储电路的输出状态必须反馈到组合电路的输入端，与输入信号一起，共同决定逻辑电路的输出。

时序电路的存储电路

触发器——具有记忆功能的基本逻辑单元。

时序电路划分：

1. Mealy型——输出信号不仅取决于存储电路的状态，而且还取决于输入变量。
2. Moore型——输出信号仅取决于存储电路的状态。

时序电路中的关键信号

➤ **CLK信号**：描述**CLK**信号的两种模式

1. 时钟信号作为进程的敏感信号

时钟信号显式地出现在进程语句PROCESS后的敏感信号列表中

2. 利用WAIT ON语句等待时钟变化

程序举例—触发器（最简单的**D**触发器）

```
Flipflop1 : process(clk)
begin
if clk='1' and clk'event then
Q <= D;
end if;
end process;
```

注意：进程敏感表只包括时钟信号

```
Flipflop1 : PROCESS
BEGIN
wait until clk'event and clk='1';
Q<=D;
END PROCESS;
```

时序电路中的关键信号

➤复位信号:

1.同步复位


- 用if语句说明复位条件

2.异步复位

- 敏感信号中含复位信号reset ;
- 利用if语句描述复位条件;
- 利用elsif段来描述时钟信号的边沿条件;


同步复位的D触发器
 
```
PROCESS(CLK)
BEGIN
  IF (CLK'EVENT AND CLK='1')THEN
    IF (clr='1')THEN
      Q <= '0' ;
    ELSE
      Q <= D ;
    END IF;
  END IF;
END IF;
END PROCESS;
```



异步复位的D触发器
 
```
PROCESS(CLK,PSET,CLR) IS
BEGIN
  IF(PSET='0')THEN    --置位信号为1,则触发器被置位
    Q<='1';
  ELSIF(CLR='0')THEN  --复位信号为1,则触发器被复位
    Q<='0';
  ELSIF(CLK'EVENT AND CLK='1')THEN
    Q<=D;
  END IF;
END PROCESS;
```






状态机设计

时序电路也称为状态机。


➤ Moore和Mealy状态机的特点：

- **Moore**状态机：输出会在一个完整的时钟周期内保持其稳定值，即使在该时钟周期内输入信号有变化，输出也不会发生变化。输入对输出的影响要到下一个时钟周期才能反映出来。把输入与输出隔离开来，是**Moore**状态机的一个重要特点。
- **Mealy**状态机：输出直接受输入影响，由于输入变化可能出现在时钟周期内的任何时刻，使得**Mealy**状态机对输入的响应可以比**Moore**状态机对输入的响应早一个时钟周期。输入信号中的噪声可能出现在输出端。
- 实现同样的功能，**Moore**状态机所需的状态个数可能比**Mealy**状态机多

状态转换图

 

Moore 状态机

 

Mealy 状态机

描述状态机方法

➤ 方法1:

缺点：看不见
状态转换图。

```
process(clk)
begin

    if clk'event and clk='1' then
        case state is
            when "000" =>
                If 条件1 then
                    state <= "001";
                end if;
            when .....
        end case;
    end if;

end process
```

描述状态机方法


➤ 方法2：使用TYPE STATE IS (xx, xx,);

SIGNAL PresentState : STATE;

SIGNAL NextState : STATE;

描述状态机。

优点：结构清晰，可看出状态转换图。

 

	Source State	Destination State	Condition	
1	s1	s1	(DIN)	
2	s1	s2	(!DIN)	
3	s2	s2	(DIN)	
4	s2	s3	(!DIN)	
5	s3	s1	(!DIN)	
6	s3	s0	(DIN)	
7	s0	s1	(DIN)	
8	s0	s0	(!DIN)	

TYPE STATE IS的三种描述方式:

➤ 单进程描述方式:

- 用一个进程描述有限状态机中的次态逻辑、状态寄存器和输出逻辑。

➤ 双进程描述方式:



- 进程1描述次态逻辑、状态寄存器和输出逻辑中的任何两个
- 进程2描述剩余的功能。

➤ 三进程描述方式:

- 进程1描述次态逻辑
- 进程2描述状态寄存器
- 进程3描述输出逻辑

程序举例—单进程描述


```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity fsm is
    port ( clk, reset, x1 : IN std_logic;
          outp : OUT std_logic);
end entity;
architecture beh1 of fsm is
    type state_type is (s1,s2,s3,s4);
    signal state: state_type ;
begin
    process (clk,reset)
    begin
        if (reset='1') then
            state <= s1; outp <= '1';
        elsif (clk='1' and clk'event) then
            case state is
                when s1 => if x1='1' then state <= s2;
                           else          state <= s3;
                           end if;
                           outp <= '1';
                when s2 => state <= s4; outp <= '1';
                when s3 => state <= s4; outp <= '0';
                when s4 => state <= s1; outp <= '0';
            end case;
        end if;
    end process;
end beh1;
```

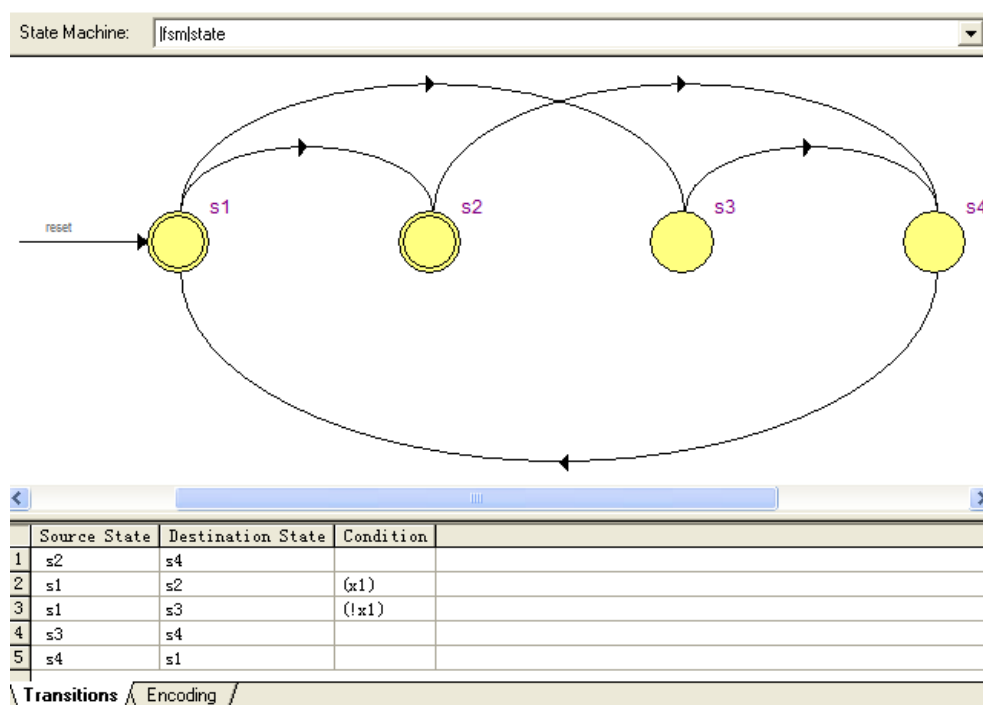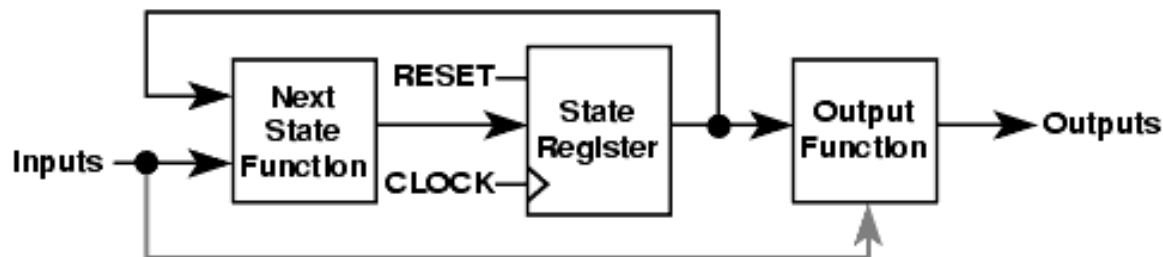


程序举例—双进程描述

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;


entity fsm is
  port ( clk, reset, x1 : IN std_logic;
        outp : OUT std_logic);
end entity;
architecture beh1 of fsm is
  type state_type is (s1,s2,s3,s4);
  signal state: state_type ;
begin
  process1: process (clk,reset)
  begin
    if (reset = '1') then state <= s1;
    elsif (clk='1' and clk'Event) then
      case state is
        when s1 => if x1='1' then state <= s2;
                     else          state <= s3;
        when s2 => state <= s4;
        when s3 => state <= s4;
        when s4 => state <= s1;
      end case;
    end if;
  end process process1;
```

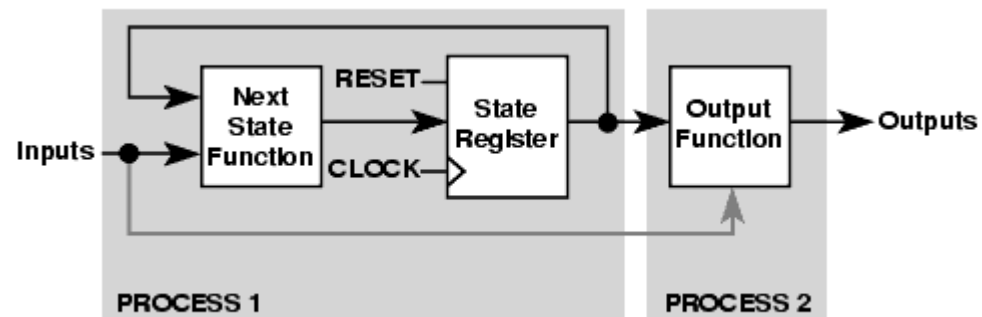
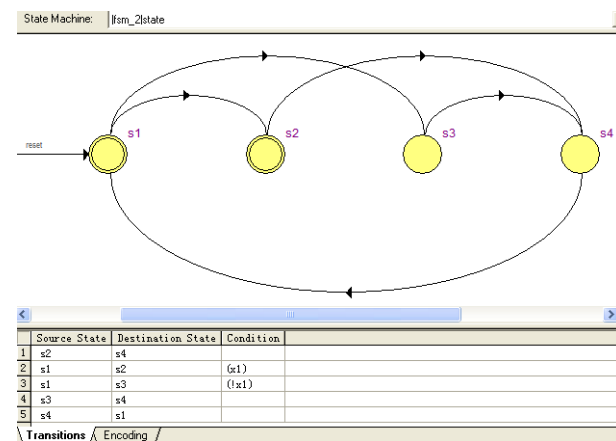
```
process2 : process (state)
begin
  case state is
    when s1 => outp <= '1';
    when s2 => outp <= '1';
    when s3 => outp <= '0';
    when s4 => outp <= '0';
  end case;
end process process2;
end beh1;
```



程序举例—三进程描述

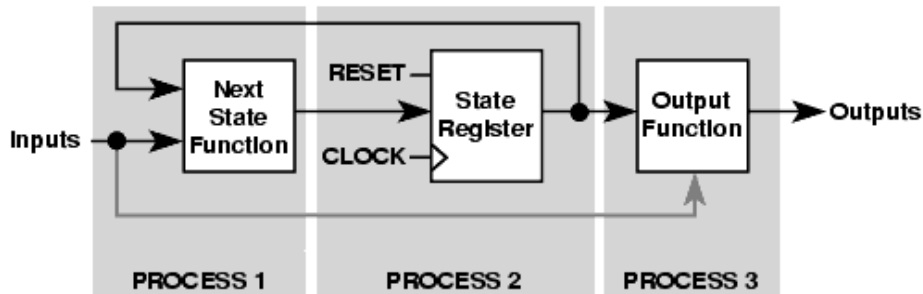

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity fsm is
    port ( clk, reset, x1 : IN std_logic;
          outp : OUT std_logic);
end entity;
architecture beh1 of fsm is
    type state_type is (s1,s2,s3,s4);
    signal state, next_state: state_type ;
begin
    process1: process (clk,reset)
    begin
        if (reset='1') then
            state <= s1;
        elsif (clk='1' and clk'Event) then
            state <= next_state;
        end if;
    end process process1;
```

```
    process2 : process (state, x1)
    begin
        case state is
            when s1 => if x1='1' then
                           next_state <= s2;
                        else
                           next_state <= s3;
                        end if;
            when s2 => next_state <= s4;
            when s3 => next_state <= s4;
            when s4 => next_state <= s1;
        end case;
    end process process2;

    process3 : process (state)
    begin
        case state is
            when s1 => outp <= '1';
            when s2 => outp <= '1';
            when s3 => outp <= '0';
            when s4 => outp <= '0';
        end case;
    end process process3;
end beh1;
```

作业：投币式手机充电仪

基于FPGA实验板设计一台投币式手机充电仪的控制电路，可以实现投币、实时显示投币数额和充电时间等功能。

要求使用硬件描述语言设计底层各功能模块电路，其中控制电路必须使用状态机设计；顶层电路设计方式不限，即语言或原理图方式均可。

具体操作过程如下：

1. 刚上电即“初始状态”，数码管显示全灭。
2. 按“开始”键后进入准备投币状态，数码管显示“0000”。
3. 矩阵键盘可直接输入投币数额 1~20 角，并实时显示在左侧 2 位数码管上。

例如：输入 5 角（按下键 5）时，数码管显示 05；输入 15 角（先后按下键 1、键 5）时，数码管上先后显示 01、15。键盘中各键所代表的数字和功能如上图所示。

4. 投币（按下数字键）时，2 倍于投币数额的允许充电时间实时显示在右侧 2 位数码管上。

5. 输入大于 20 角，均显示 20；则充电时间最多显示 40。

例如：先后输入 4、5，金额先后显示 04、20，时间先后显示 08、40。

6. 未确认充电之前可随时“清零”。清零回至“开始状态”，10 秒无动作回到“初始状态”。

7. 确认充电后，充电时间（最多从 40）开始倒计时，此时投币数额仍保持显示；当时间计至 0 时，投币数额也同时归 0，回到“开始状态”，10 秒后回到“初始状态”。

8. 按照正常的输入，不会先输入 0。若先后输入 1、2、3，可认定输入为 12 或是 23，由设计者确定。

9. 其他未明确说明的要求处理原则一致、合理。

1	5	9	确认
2	6	0	
3	7	开始	
4	8	清零	

矩阵键盘示意图

设计一个蜂鸣器驱动电路，可以播放一段音乐。要求：充电结束倒计时归零时播放音乐，期间若有投币动作音乐停止进入“投币状态”，若无动作音乐结束后回到“初始状态”。

C 调各音符频率对照表

音符	频率 Hz	周期 μ s
低 1Do	262	3816
低 2Re	294	3401
低 3Mi	330	3030
低 4Fa	349	2865
低 5So	392	2551
低 6La	440	2272
低 7Si	494	2024
中 1Do	523	1912
中 2Re	587	1703
中 3Mi	659	1517
中 4Fa	698	1432
中 5So	784	1275
中 6La	880	1136
中 7Si	988	1012
高 1Do	1047	955
高 2Re	1175	851
高 3Mi	1319	758
高 4Fa	1397	751
高 5So	1568	637
高 6La	1760	568
高 7Si	1967	508

粉刷匠



作业：投币式手机充电仪

➤分解任务(扫描显示和扫描输入)

1. 矩阵键盘的连续输入
2. 数码管的移位显示功能
3. 控制电路设计

.....

➤关注细节

例如：键盘、数码管的扫描频率；时序电路中clk的频率选取等。

粉刷匠

音符	频率 Hz	周期 μs
低 1Do	262	3816
低 2Re	294	3401
低 3Mi	330	3030
低 4Fa	349	2865
低 5So	392	2551
低 6La	440	2272
低 7Si	494	2024
中 1Do	523	1912
中 2Re	587	1703
中 3Mi	659	1517
中 4Fa	698	1432
中 5So	784	1275
中 6La	880	1136
中 7Si	988	1012
高 1Do	1047	955
高 2Re	1175	851
高 3Mi	1319	758
高 4Fa	1397	751
高 5So	1568	637
高 6La	1760	568
高 7Si	1967	508

5 3 5 3 5 3 1 2 4 3 2 5

我 是 一 个 粉 刷 匠, 粉 刷 本 领 强。

5 3 5 3 5 3 1 2 4 3 2 1

我 要 把 那 新 房 子, 刷 的 更 漂 亮。

意大利文	释义	每分钟拍数
grave	庄板	40左右
<i>largo</i>	广板	46左右
<i>lento</i>	慢板	52左右
larghetto	小广板	56左右
<i>adagio</i>	柔板	60左右
adagietto	小柔板	66左右
<i>andante</i>	行板	72左右
<i>andantino</i>	小行板	80左右
maestoso	庄严的	88左右
<i>moderato</i>	中板	96左右
<i>allegretto</i>	小快板	108左右
animato	活跃的	120左右
<i>allegro</i>	快板	132左右
vivace	极快板	160左右
<i>presto</i>	急板	184左右
prestissimo	最急板	208左右


在音乐中，时间被分成均等的基本单位，每个单位叫做一个“拍子”或称一拍。拍子的时值是以音符的时值来表示的，一拍的时值可以是四分音符（即以四分音符为一拍），也可以是二分音符（以二分音符为一拍）或八分音符（以八分音符为一拍）。拍子的时值是一个相对的时间概念，比如当乐曲的规定速度为每分钟 60 拍时，每拍占用的时间是一秒，半拍是二分之一秒；当规定速度为每分钟 120 拍时，每拍的时间是半秒，半拍就是四分之一秒，依此类推。拍子的基本时值确定之后，各种时值的音符就与拍子联系在一起。例如，当以四分音符为一拍时，一个全音符相当于四拍，一个二分音符相当于两拍，八分音符相当于半拍，十六分音符相当于四分之一拍；如果以八分音符做为一拍，则全音符相当于八拍，二分音符是四拍，四分音符是两拍，十六分音符是半拍。

音符时值的长度是相对的，只有倍数关系，没有绝对时间。比如稍快的曲子，全音符大概两秒，二分音符就是一秒，四分音符就是半秒。稍慢的曲子，全音符大概四秒，二分音符就是两秒，四分音符就是一秒。



一般的简谱前面写着**1=4/4**，有的还写着**J=76**，就是指以四分音符为一拍，每分钟**76**拍，那么算一下就知道一个四分音符时长就是**0.789**秒了。另外二分音符是四分音符时长的二倍。

[illegible]


作业：投币式手机充电仪

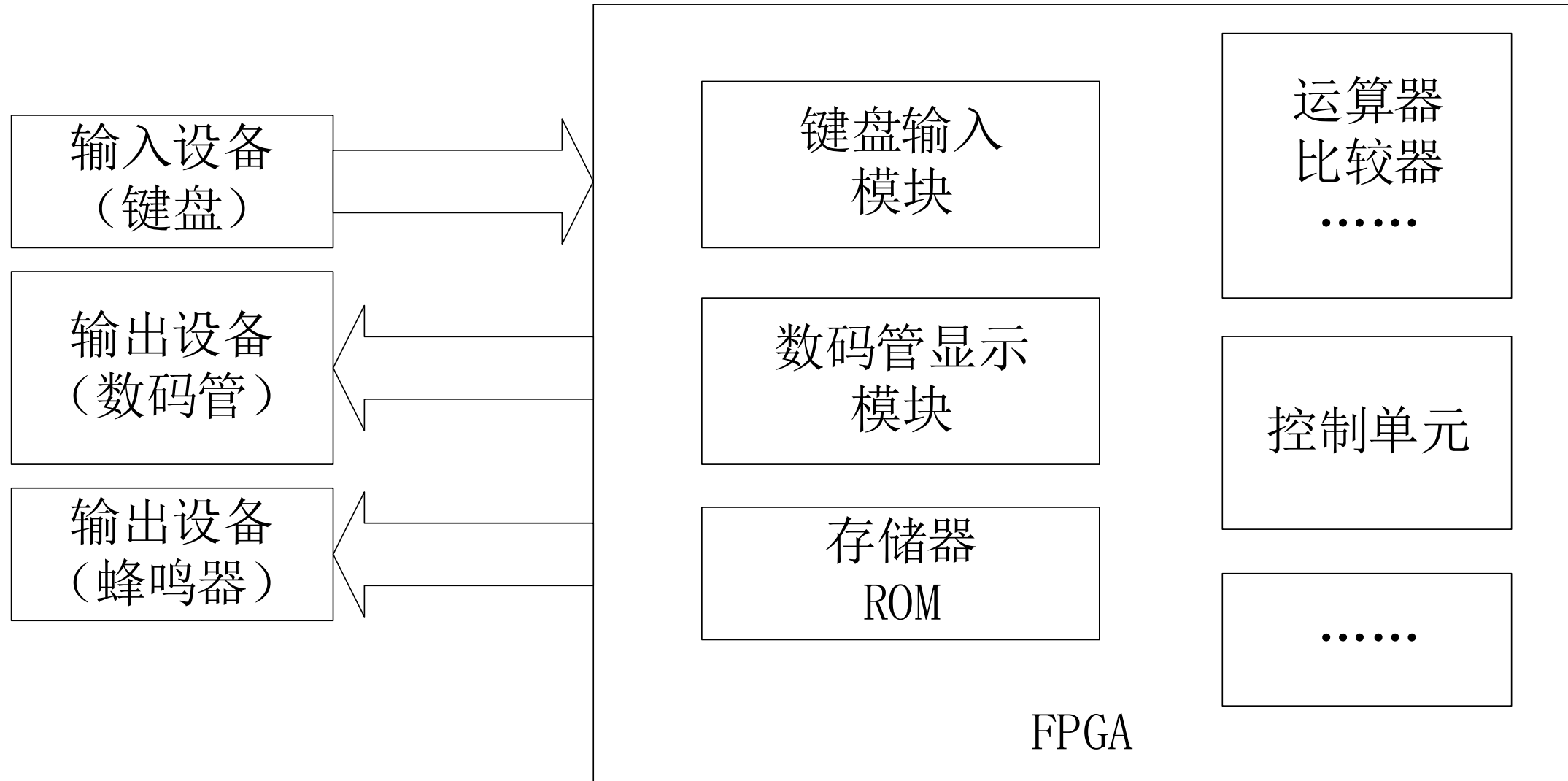


4位扫描显示数码管

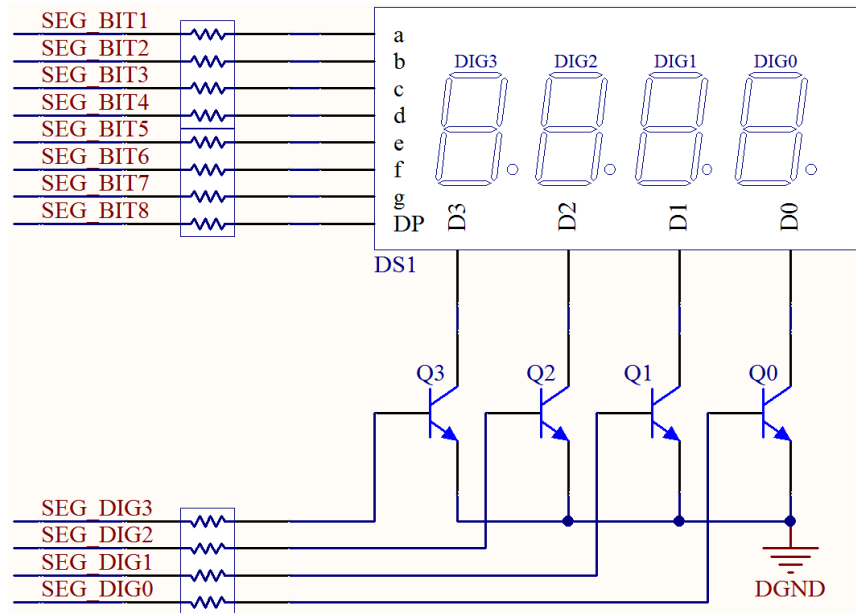 

数码管	DIG3	PIN_39	高电平有效
	DIG2	PIN_37	
	DIG1	PIN_36	
	DIG0	PIN_35	
	DP	PIN_46	高电平有效
	G	PIN_43	
	F	PIN_41	
	E	PIN_48	
	D	PIN_47	
	C	PIN_45	
	B	PIN_40	
	A	PIN_44	

 


4*4矩阵键盘

 

矩阵键盘	C3	PIN_13	列(Column line) 输出→ 低电平有效
	C2	PIN_14	
	C1	PIN_15	
	C0	PIN_30	
	R3	PIN_31	行(Row line) 输入← 低电平有效
	R2	PIN_32	
	R1	PIN_33	
	R0	PIN_34	




按键防抖

 

抖动时间一般为1~10ms，建议防抖

小结:

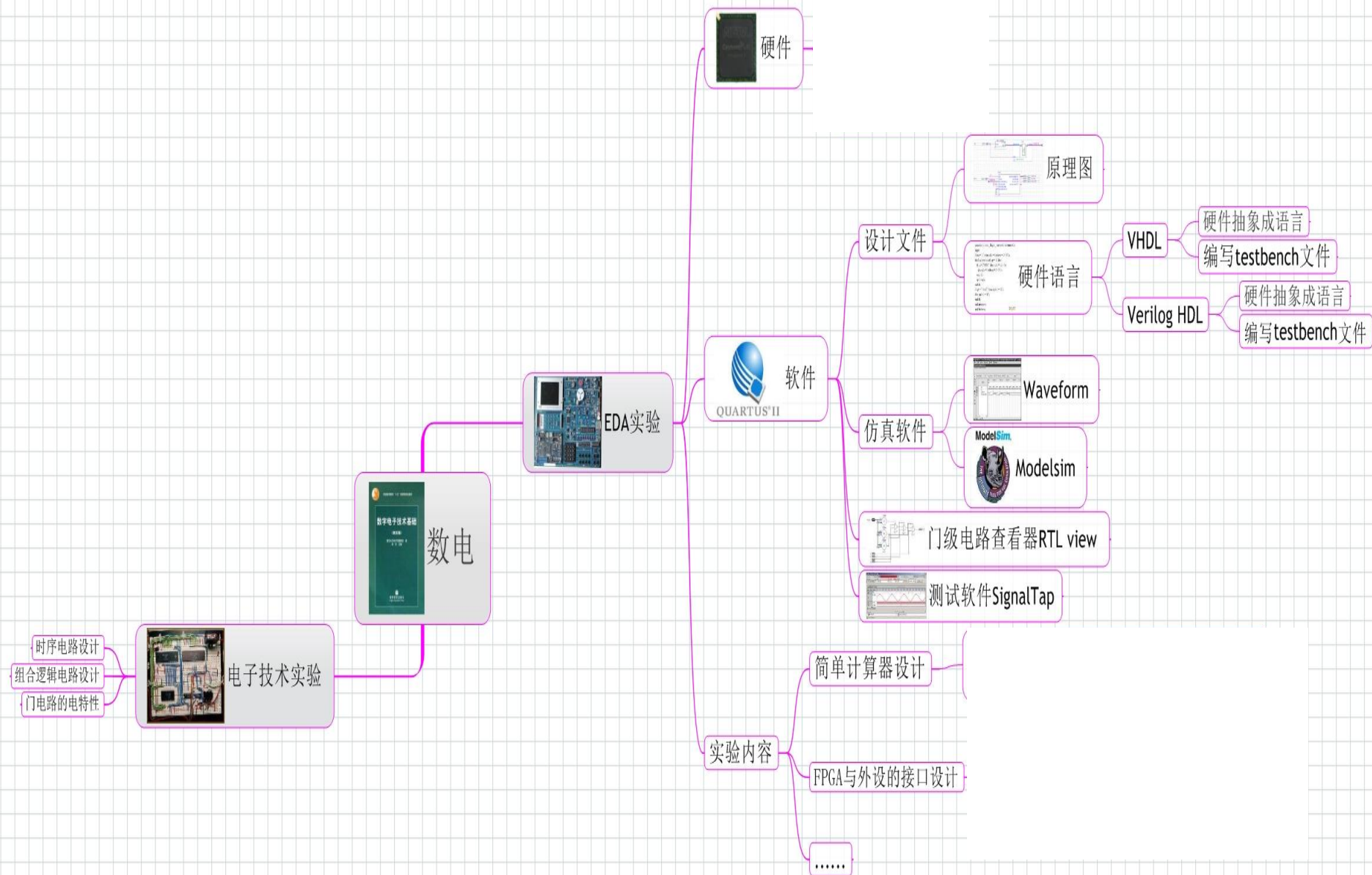



谢 谢