

## 实验三 组合逻辑电路的设计

2022 年秋季学期 自动化系

### 一、实验目的

1. 学习组合逻辑电路的分析方法和设计方法。
2. 初步学会分析实验现象，并且使用仪器查找、排除电路故障的方法。

### 二、预习任务

1. 根据实验任务要求完成电路设计，包括：
  - (1) 参照元件清单查阅 74HC 系列门电路芯片数据手册，了解它们的逻辑功能。
  - (2) 根据任务要求和建议步骤，写出 1 位全加器的逻辑表达式。设计力求简洁。
  - (3) 根据任务要求和建议步骤，画出 2 位二进制加法运算电路的逻辑图。
2. 实验板左上角的 1 位数码管由 CMOS 集成电路 CD4511B (CM511B) 驱动，可将 BCD 代码译成数码管所需要的驱动信号。查阅该芯片的数据手册。
3. 对照 CD4511B 的真值表，测试 1 位数码管的四个输入引脚 ABCD 的高低顺序。
4. 分析图 1 电路是否会发生竞争—冒险现象，并画出输入输出电压波形。如有竞争—冒险现象，请参考思考题 1 给出解决方案。
5. 写出组合逻辑电路的调试方法和步骤、注意事项等。
6. 进入实验室之前，可预先在面包板上搭接电路。

### 三、必做任务

设计一个 2 位二进制加法运算电路，即实现  $S=A+B$ 。其中 A 和 B 均为 2 位二进制无符号数，S 为运算结果。

用实验板上的拨码开关模拟二进制输入 A 和 B；用 1 位带译码器的数码管显示十进制运算结果。

建议按以下步骤进行设计和调试：

1. 用门电路设计和接成一个 1 位全加器，来自低位的进位接地。
2. 用两个 1 位全加器接成一个 2 位全加器；

### 四、选做任务

用 CD4011 搭建如下图所示电路， $v_i$  是由函数信号发生器输出 20Hz 的方波，通过示波器观察和记录  $v_i$  与  $v_o$  的波形。

若电路出现竞争—冒险现象请在不改变电路结构的条件下予以消除。

**线上同学以回答问题的形式完成此项任务，并将解答写入报告中。**

**(1) 分析该电路是否会发生竞争冒险现象，并画出输入输出波形。**

**(2) 若通过示波器观测到由于竞争冒险现象而产生的尖峰脉冲，试说明如何在不改变电路结构的条件下予以消除。画出电路图。**

 


图 1 测试电路

### 五、实验注意事项

1. 了解芯片的引脚排列，特别注意电源和接地引脚不能接错。若引脚有弯折，调整后

再插入面包板中。

2. 整体电路输出故障时，可参照“建议步骤”分块检查调试。

## 六、实验报告

在网络学堂规定时间内提交报告。报告包括：

1. 整理并写出设计过程，如真值表、逻辑表达式等，并画出逻辑图。

2. 总结

（1）组合逻辑电路的设计和调试步骤。

（2）在实验中遇到的问题及解决方法。

（3）此次实验的收获。

3. 回答思考题。

## 七、思考题

1. 试分析选做任务电路，若采用在输出端加滤波电容的方式消除竞争冒险，该电容会对输出信号有何影响？试讨论该电容值的选取并给出理论依据。

2. 请根据你的 1 位全加器电路设计，并查阅相应门电路的数据手册。试分析该电路传输延迟时间是多少？并说明电路传输延迟时间与哪些因素相关。