 


组合逻辑电路的设计实验报告



自动化系

李昭阳 2021013445


必做任务

(1) 一位全加器逻辑原理

$$S = A \oplus B \oplus CI$$

$$CO = ((A \oplus B)CI)'(AB)'$$

(2) 一位全加器原理设计图

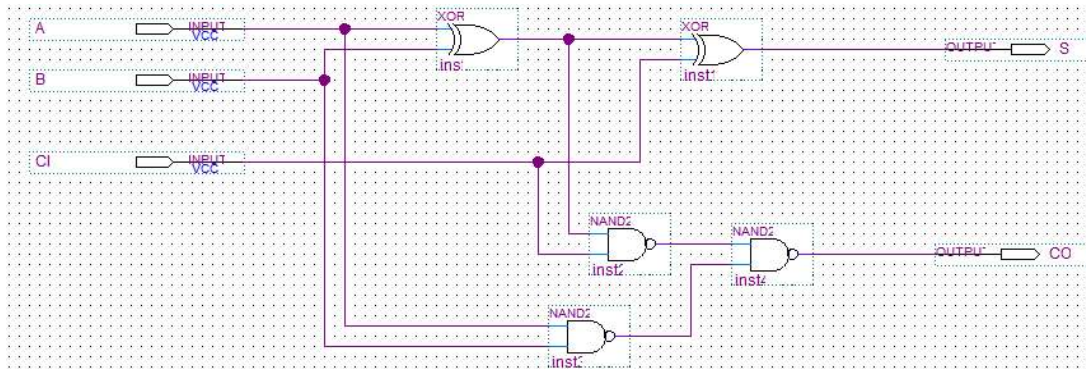

(3) 两位全加器逻辑原理


$$S_0 = A_0 \oplus B_0 \oplus CI$$

$$CO_1 = (((A_0 \oplus B_0)CI)'(A_0B_0))'$$


$$S_1 = A_1 \oplus B_1 \oplus CO_1$$

$$CO = (((A_1 \oplus B_1)CO_1)'(A_1B_1))'$$

(4) 两位全加器原理设计图

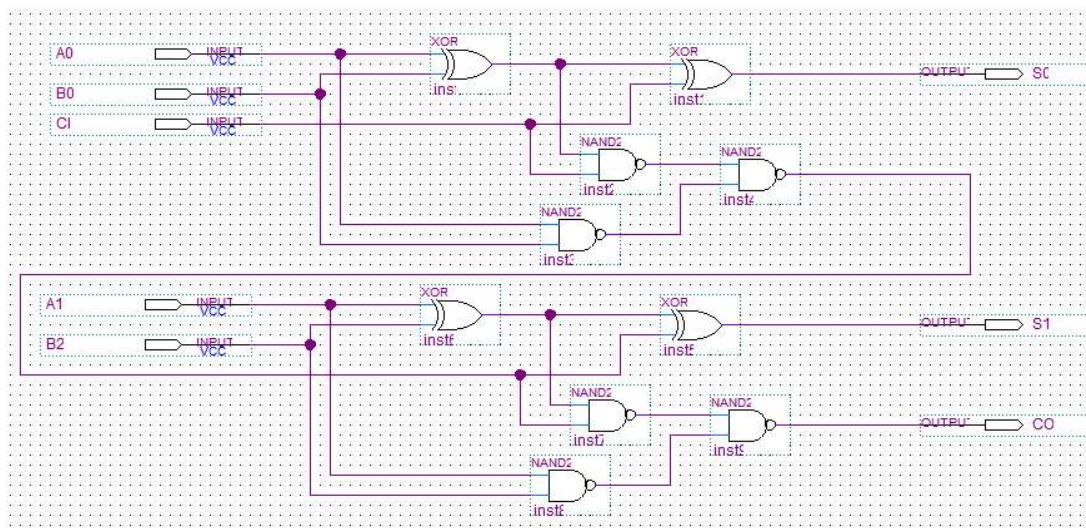

(5) 面包板连接图

 

如上图， $00 + 00 = 00$ ，转为十进制为0，实验板现象符合预期； $11 + 11 = 110$ ，转为十进制为6，实验板现象符合预期。


选做任务

处理前实验波形图




如图所示，当 V_I 从0变为1时，发生了竞争-冒险现象；而当 V_I 从1变为0时，示波器未记录到竞争-冒险现象。

加入 681 滤波电容后实验波形图

 

如图所示，在电路输出端接入一个小的滤波电容，竞争-冒险现象有显著改善，但接入电容值较小，仍然存在很微小的竞争现象。


加入 104 滤波电容后实验波形图

 

如图所示，在电路输出端接入较大的滤波电容，竞争-冒险现象被消除，但接入电容值过大，会影响到电路的交流传输特性。

思考题

 试分析选做任务电路，若采用在输出端加滤波电容的方式消除竞争冒险，该电容会对输出信号有何影响？试讨论该电容值的选取并给出理论依据。



假设 V_I 的频率为 ω ，则

$$V_O = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} V_I = \frac{1}{j\omega RC + 1} V_I$$

即，

$$V_O = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 C^2 R^2}}$$

所以滤波电容值大，滤波效果更好。但滤波电压值过大会影响电路的交流传输特性，影响电路的最大工作频率，所以电容值也不可以选取过大。

查阅资料，估计 $R = 250\Omega$ ，竞争-冒险现象脉冲宽度 $t_w = 65ns$ ，令时间常数 $\tau = RC > 2t_w$ ，则可认为消除了竞争-冒险现象，计算得 $C > \frac{2t_w}{R} = 520pF$ ，所以可以取电容大于 $520 pF$ 即认为消除了竞争-冒险现象。因实验电路的工作频率较低，故提高电容值也能够完成消除的任务。

(2) 请根据你的 1 位全加器电路设计，并查阅相应门电路的数据手册。试分析该电路传输延迟时间是多少？并说明电路传输延迟时间与哪些因素相关

实验过程中分别使用了 74HC86 与 74HC00 芯片。查阅数据，74HC86 的 $t_{pd} = 11ns$ ，74HC00 的 $t_{pd} = 7ns$ 。根据电路图可知， $t_{pd} = 7 + 7 + 11 = 25ns$ ， $t_{cd} = 11ns$ 。

影响电路传输延迟时间的因素主要有：

- 芯片的结构与生产工艺
- 芯片的工作环境
- 电路的设计方案，尤其是门电路串接的个数
- 芯片的供电电压

实验总结

(1) 组合逻辑电路的设计和调试步骤

组合逻辑电路需要首先通过逻辑分析（真值表、逻辑表达式等）得到正确的原理图。在面包板上预先构思好电路的分布，以模块化的形式在面包板上进行搭建。

调试时，应当先对每个模块进行标准化测试，保证单一模块的逻辑功能正常，此后再将模块相连，并在搭建完成后进行整体检验和调试。

(2) 在实验中遇到的问题及解决方法

在实验搭建电路时，我有一枚芯片本身存在故障，导致整体电路不能输出正常的逻辑值。对此我用万用表逐个引脚排查，最终定位到故障的芯片，及时进行了更换，从而得到了正确的电路。在裁剪导线时，剥去的线皮过短，导致接触不良。我依旧采取了万用表逐点测量的方法，定位到故障导线，及时进行调整。

(3) 此次实验的收获

- 对组合逻辑电路搭建进行了实践，训练了模块化的思维。
- 进一步熟练了利用面包板搭接电路的方法，获得了一些调试、解决故障的思路。
- 加深了对竞争—冒险现象及其消除的认识。

