 


# 时序逻辑电路的设计实验报告




自动化系

李昭阳 2021013445

# 必做任务

## (1) 星期显示电路

画出状态转换图，

 

由状态转换图得出状态方程，

$$Q_0^* = Q_0' \oplus (Q_0 Q_1 Q_2)$$

$$Q_1^* = Q_0 \oplus Q_1$$

$$Q_2^* = (Q_0 Q_1) \oplus Q_2$$

由状态转换图得出输出方程，

$$Y_0 = Q_0 \oplus (Q_0 Q_1 Q_2)$$

$$Y_1 = Q_1 \oplus (Q_0 Q_1 Q_2)$$

$$Y_2 = Q_2 \oplus (Q_0 Q_1 Q_2)$$

$$Y_3 = Q_0 Q_1 Q_2$$


由D触发器特性方程  $D = Q^*$  得出驱动方程，

$$D_0 = Q_0' \oplus (Q_0 Q_1 Q_2)$$


$$D_1 = Q_0 \oplus Q_1$$

$$D_2 = (Q_0 Q_1) \oplus Q_2$$

画出电路图，

 


选取芯片搭建面包板如下，

 

(2) 时钟信号发生电路

查阅FPGA板参数可知，板载晶振的固有频率  $f_M = 50MHz$ ，应当设计一个分频电路使得频率降至  $1 - 5Hz$  之间。故首先应当通过 7 个 74HC160 的极联，使得  $f = \frac{f_M}{7 \times 10} = 5Hz$ ；再设计一个分频器对 5Hz 的信号继续分频，对于 74HC161 而言，每四次CLK的上升沿到达， $Q_1$  由0变1再变0，即  $T_{Q_1} = 4T$ ，则分频后电路  $f_0 = \frac{f}{4} = \frac{5}{4} = 1.25Hz$ ，同时由于在 $Q_1$ 一个周期内高电平和低电平出现的时间相当，故占空比约为50%。

设计电路图如下，

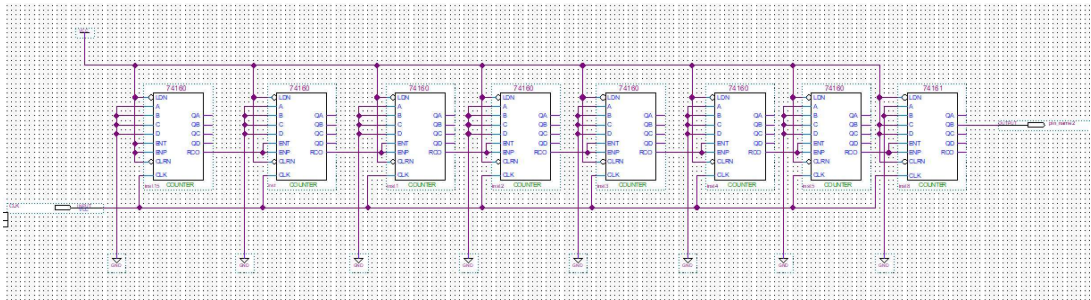




## 思考题

### 加计数

初始状态 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$ ，当状态转换为 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1100$ 时输出一个置位信号，并在下一个CLK上升沿到来时将电路状态置为 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$ 。


设计电路图如下，

 

### 减计数

初始状态 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1100$ ，当状态转换为 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$ 时输出一个置位信号，并在下一个CLK上升沿到来时将电路状态置为 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1100$ 。

设计电路图如下，

 

# 实验总结

---

## (1) 时序逻辑电路的设计和调试步骤

- (1) 通过时序逻辑的分析方法，得到正确的状态转换图；
- (2) 通过状态转换图列出每一个变量的卡诺图并进行化简；
- (3) 通过每个变量的卡诺图，写出电路的状态方程和输出方程；
- (4) 带入对应触发器的特性方程，解出电路的驱动方程；
- (5) 搭接电路并调试。调试时可以用拨码开关模拟时钟信号输入，用万用表测量每一个电路节点的电压状态，观察是否符合预期；也可以使用模块化的方法调试。

## (2) 在实验中遇到的问题及解决方法

在实验搭建电路时，我的面包板本身存在故障，导致必须要用力按压某个芯片部位才可以正常工作。对此我尝试了多种方法，但仍旧未能解决面包板的故障，最终决定今后设计电路时避开故障部位，并在必要时联系老师更换面包板。

## (3) 此次实验的收获

- 对时序逻辑电路搭建进行了实践，引发了对电路状态的思考。
- 进一步熟练了利用面包板搭接电路的方法，获得了一些调试、解决故障的思路。
- 对分频电路进一步加深了解，同时对分频占空比有了一定的思考。